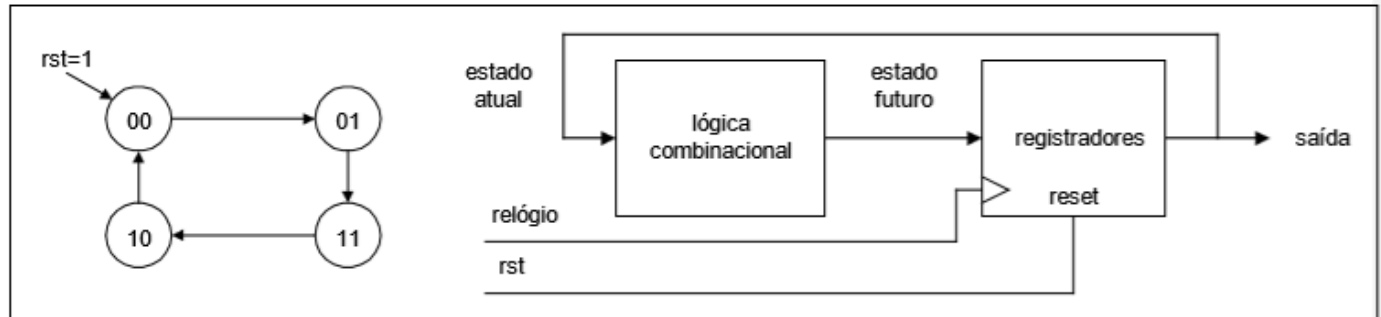


Máquinas de estado finito – exemplo

- Contador

- A saída dos registradores corresponde ao valor de saída

- código do estado = valor de saída
- não é necessário decodificar




Máquinas de estado finito – descrição

```
1 ENTITY maq_est1 IS
2   PORT (ck      : IN    BIT;                -- relógio borda subida
3         rst      : IN    BIT;                -- rst=1, q=00
4         q        : BUFFER BIT_VECTOR (1 DOWNTO 0)); -- saída
5 END maq_est1;
6
7 ARCHITECTURE teste OF maq_est1 IS
8
9 BEGIN
10  abc: PROCESS (ck, rst)
11  BEGIN
12    IF rst = '1' THEN                      -- estado inicial
13      q <= "00";
14    ELSIF (ck'EVENT and ck = '1') THEN    -- ciclo de estados
15      CASE q IS
16        WHEN "00" => q <= "01";
17        WHEN "01" => q <= "11";
18        WHEN "11" => q <= "10";
19        WHEN "10" => q <= "00";
20      END CASE;
21    END IF;
22  END PROCESS abc;
23 END teste;
```


Máquinas de estado finito – contador crescente/decrecente

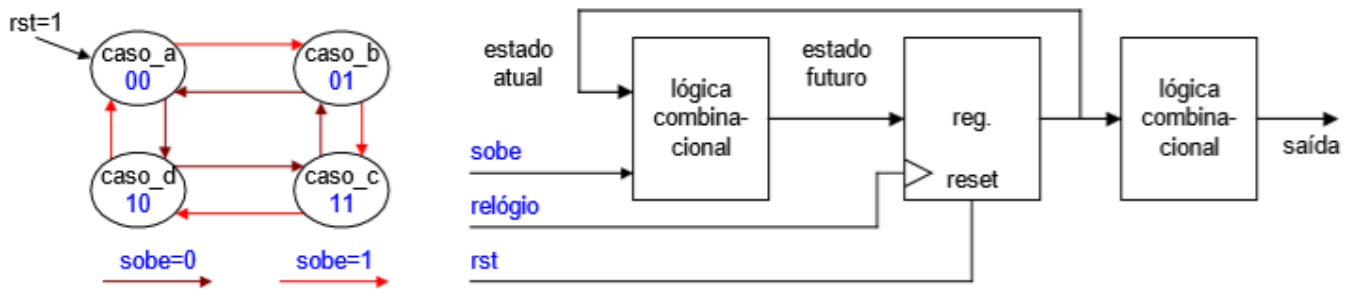- Evolução dos estados segundo o esquema:



Máquinas de estado finito – contador crescente/decrecente

- Evolução dos estados:

 

- Tipo enumerado definido na descrição:

```
TYPE st IS (caso_d, caso_c, caso_b, caso_a); -- novo tipo definido
SIGNAL estado : st;                        -- sinal pode assumir os
                                           -- valores definidos em st
```

- 4 estados definidos → **st**: caso_d caso_c caso_b caso_a
- valores da saída **q** correspondentes → **q**: 10 11 01 00
- Correlação estado ↔ saída:
 - pode ser necessária uma decodificação
- Sinal **estado** armazena o estado atual da máquina

```

9      --          q=2      q=3      q=1      q=0
10     TYPE st IS (caso_d, caso_c, caso_b, caso_a); -- novo tipo definido
11     SIGNAL estado : st; -- sinal estado tipo "st"
12 BEGIN
13     abc: PROCESS (ck, iniciar)
14     BEGIN
15         IF iniciar = '1' THEN -- estado inicial
16             estado <= caso_a; -- q=0
17         ELSIF (ck'EVENT and ck = '1') THEN -- ciclo de estados
18             CASE estado IS
19                 WHEN caso_a => -- q=0
20                     IF sobe = '1' THEN estado <= caso_b; -- q=1
21                     ELSE estado <= caso_d; -- q=2
22                 END IF;
23                 WHEN caso_b => -- q=1
24                     IF sobe = '1' THEN estado <= caso_c; -- q=3
25                     ELSE estado <= caso_a; -- q=0
26                 END IF;
27                 WHEN caso_c => -- q=3
28                     IF sobe = '1' THEN estado <= caso_d; -- q=2
29                     ELSE estado <= caso_b; -- q=1
30                 END IF;
31                 WHEN caso_d => -- q=2
32                     IF sobe = '1' THEN estado <= caso_a; -- q=0
33                     ELSE estado <= caso_c; -- q=3
34                 END IF;
35             END CASE;
36         END IF;
37     END PROCESS abc;
38
39     WITH estado SELECT -- decodifica estado
40     q <= "00" WHEN caso_a, -- q=0
41         "01" WHEN caso_b, -- q=1
42         "11" WHEN caso_c, -- q=3
43         "10" WHEN caso_d; -- q=2
44 END teste;

```

Controle de um motor de passo

Vamos aplicar esse procedimento de projeto em uma situação prática — o controle de um *motor de passo*, que gira em passos discretos, geralmente 15° por passo, em vez de girar em movimento contínuo. Os enrolamentos dentro do motor devem ser energizados e desenergizados em uma sequência específica para produzir movimentos em passos discretos. Sinais digitais são normalmente usados para controlar a corrente em cada enrolamento do motor. Motores de passo são bastante utilizados em situações em que o controle preciso de posição é necessário, como, por exemplo, no posicionamento de cabeças para leitura/escrita de discos magnéticos, no controle de cabeças de impressoras e em robôs.

A Figura 7.30(a) mostra um diagrama de um típico motor de passo de quatro enrolamentos. Para que o motor gire de modo correto, os enrolamentos 1 e 2 devem estar sempre em estados opostos; isto é, quando o enrolamento 1 está energizado, o enrolamento 2 não está, e vice-versa. Da mesma maneira, os enrolamentos 3 e 4 devem estar sempre em estados opostos. As saídas de um contador síncrono de dois bits são usadas para controlar a corrente nos quatro enrolamentos. A e \bar{A} controlam os enrolamentos 1 e 2, e B e \bar{B} controlam os enrolamentos 3 e 4. Os amplificadores de corrente são necessários porque as saídas dos flip-flops não podem gerar a corrente exigida pelos enrolamentos.


Uma vez que o motor de passo pode girar em sentido horário ou anti-horário, temos uma entrada de direção, D , usada para controlar a direção de rotação. Os diagramas de estados para as duas situações podem ser vistos na Figura 7.30(b). Para termos a rotação em sentido horário, devemos ter $D = 0$ e o estado do contador, BA , tem de seguir a ordem 11, 10, 00, 01, 11, 10, ..., e assim por diante, conforme disparado pela entrada de sinal. Para rotação no sentido anti-horário, $D = 1$ e o contador tem de seguir a sequência 11, 01, 00, 10, 11, 01, ..., e assim por diante.

Estamos, agora, prontos para seguir os seis passos para o projeto de um contador síncrono. Os passos 1 e 2 já foram dados e podemos proceder aos passos 3 e 4. A Tabela 7.7 mostra cada ATUAL estado possível para D , B e A e o PRÓXIMO estado desejado juntamente com os níveis lógicos necessários para as entradas J e K alcançarem as transições. Observe que, em todos os casos, a entrada de direção, D , não muda do ATUAL para o PRÓXIMO estado; isso acontece porque ela é uma entrada independente que é mantida em nível ALTO ou BAIXO à medida que o contador avança em sua sequência.

O passo 5 do procedimento de projeto é apresentado na Figura 7.31, na qual a informação da Tabela 7.7 foi transferida para os mapas de Karnaugh que mostram como cada sinal J e K está relacionado ao estado ATUAL de D , B e A . Fazendo os agrupamentos apropriados, as expressões lógicas simplificadas para cada sinal são obtidas.

O passo final é mostrado na Figura 7.32, em que o contador síncrono de dois bits é implementado usando as expressões para J e K obtidas nos mapas K.

Figura 7.30 (a) um contador síncrono fornece a sequência apropriada de saídas para acionar o motor de passo; (b) diagrama de transição de estados para os dois valores de entrada.

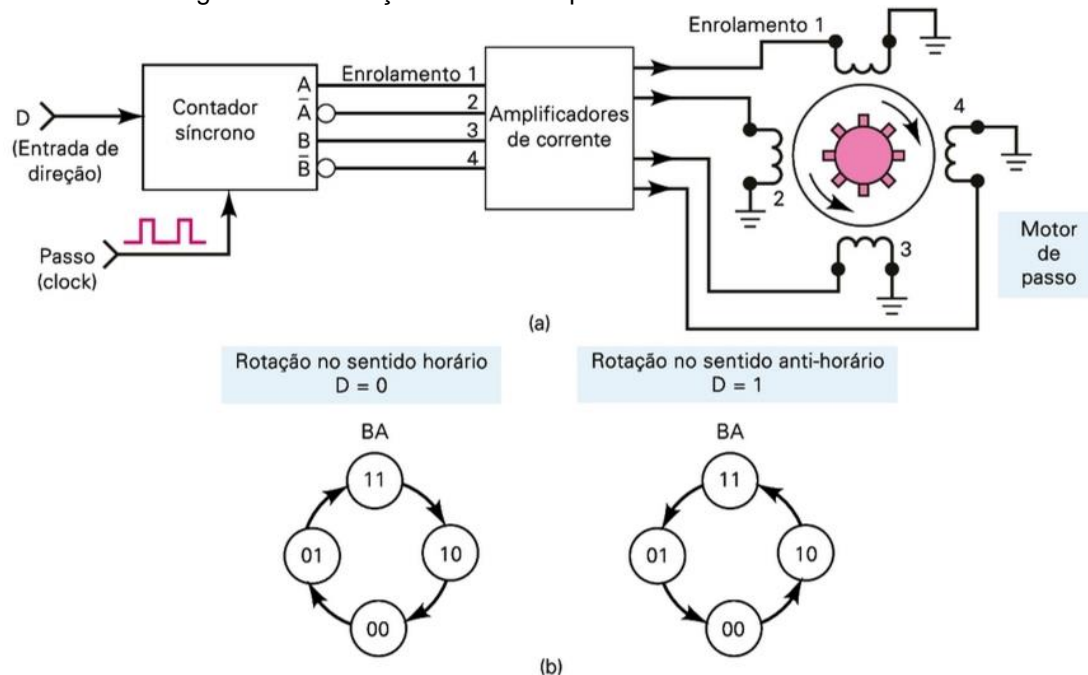

- 1) Como seria em VHDL o código para controle do problema do motor de passo descrito acima?

- 2) Escreva o código VHDL implementando uma máquina de estados para um simples máquina de lavar, seguindo as especificações:
 - 2.1 A máquina fica ociosa até que o botão de início seja apertado.
 - 2.2 Quando o botão for apertado, a máquina se enche de água até o tanque estar completo.
 - 2.3 Como o tanque completo, o agitador entra em funcionamento até que o temporizador assinala o final da lavagem.
 - 2.4 Por fim, o tanque gira até a água ser eliminada e, então, volta ao estado de desligada.

As entradas da entidade serão: clock, start, full, timeup, dry

As saídas das entidades serão: water_valve, agitate_mode, spin_mode